

**Universidade Federal de Campina Grande - UFCG**  
**Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI**  
**Departamento de Engenharia Elétrica - DEE**

**Nome:** Alysson Machado de Oliveira Barbosa

**Email:** alysson.barbosa@ee.ufcg.edu.br

**Disciplina:** Laboratório de Circuitos Lógicos

**Professora:** Fernanda Cecília Correia Lima Loureiro

### Experimento 04 - Introdução ao Quartus

#### Objetivo 1

Apresentar a forma de descrever a conexão de portas de entradas e portas de saída de um módulo.


- Definindo botões de 0 a 3 conectados aos Led's verdes de 0 a 3. Os botões são referenciados no Quartus II pela palavra KEY; portanto a primeira linha será: assign LEDG[0] = KEY[0]. As outras 3 linhas serão semelhantes, mudando apenas o índice do LEDG e do KEY.

**Figura 01 - Implementação do código em verilog do experimento 1-a**

```
1  module aciona_led
2  (
3      input [3:0]KEY,
4      output [3:0]LEDG
5  );
6
7      assign LEDG[0] = KEY[0];
8      assign LEDG[1] = KEY[1];
9      assign LEDG[2] = KEY[2];
10     assign LEDG[3] = KEY[3];
11
12     // assign LEDG[3:0] = KEY[3:0];
13
14 endmodule
```

Fonte: Imagem Autoral

**Figura 02 - Diagrama lógico obtido pelo Quartus relativo ao experimento 1-a**

 

Fonte: Imagem Autoral

- Definindo chaves de 0 a 10, conectadas aos Led's vermelhos (Red) de 0 a 10. As chaves são referenciadas com SW, portanto a primeira linha será: assign LEDR[0] = SW[0]. As outras 10 linhas irão mudar apenas os índices do LEDR e do SW.

**Figura 03 - Implementação do código em verilog do experimento 1-b**


```

1  module chave_led
2  (
3      input [9:0] SW,
4      output [9:0] LEDR
5  );
6
7      assign LEDR[0] = SW[0];
8      assign LEDR[1] = SW[1];
9      assign LEDR[2] = SW[2];
10     assign LEDR[3] = SW[3];
11     assign LEDR[4] = SW[4];
12     assign LEDR[5] = SW[5];
13     assign LEDR[6] = SW[6];
14     assign LEDR[7] = SW[7];
15     assign LEDR[8] = SW[8];
16     assign LEDR[9] = SW[9];
17
18     // assign LEDR[9:0] = SW[9:0];
19
20 endmodule

```

Fonte: Imagem Autoral

**Figura 04 - Diagrama lógico obtido pelo Quartus relativo ao experimento 1-b**

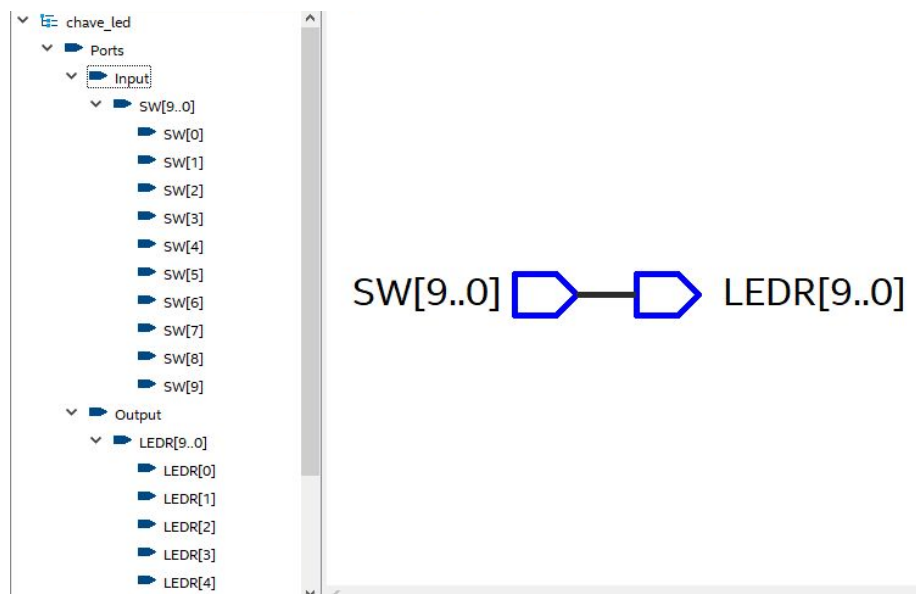

Fonte: Imagem Autoral

## Objetivo 2

Sabendo que os operadores lógicos para a porta AND é o & , OR é o | , e para inverter o resultado da operação é utilizado ~, foi elaborado os módulos para as portas AND, NAND, OR e NOR por tabela-verdade. Além disso, será verificado os diagramas RTL gerados pelo Quartus II para vários níveis de hierarquia.


- Porta AND

**Figura 05 - Implementação do código em verilog do experimento 2-a**

```
1 module porta_and
2   (
3     input a, b,
4     output s
5   );
6
7   assign s = a & b;
8
9 endmodule
```


Fonte: Imagem Autoral

**Figura 06 - Diagrama lógico obtido pelo Quartus relativo ao experimento 2-a**

 

Fonte: Imagem Autoral

**Figura 07 - Diagrama de tempos obtido pelo Quartus relativo ao experimento 2-a**

 

Fonte: Imagem Autoral

- Porta NAND

**Figura 08 - Implementação do código em verilog do experimento 2-b**


```

1  module porta_nand
2  (
3      input a, b,
4      output s
5  );
6
7      assign s = ~(a & b);
8
9  endmodule
10
11

```


Fonte: Imagem Autoral

**Figura 09 - Diagrama lógico obtido pelo Quartus relativo ao experimento 2-b**

 

Fonte: Imagem Autoral

**Figura 10 - Diagrama de tempos obtido pelo Quartus relativo ao experimento 2-b**

 

Fonte: Imagem Autoral

- Porta OR

**Figura 11 - Implementação do código em verilog do experimento 2-c**


```

1  module porta_or
2  (
3      input a, b,
4      output s
5  );
6
7      assign s = a | b;
8
9  endmodule

```


Fonte: Imagem Autoral

**Figura 12 - Diagrama lógico obtido pelo Quartus relativo ao experimento 2-c**

 

Fonte: Imagem Autoral

**Figura 13 - Diagrama de tempos obtido pelo Quartus relativo ao experimento 2-c**

 

Fonte: Imagem Autoral

- Porta NOR

**Figura 14 - Implementação do código em verilog do experimento 2-d**


```

1  module porta_nor
2  □ (
3      input a, b,
4      output s
5  );
6
7      assign s = ~(a | b);
8
9  endmodule

```


Fonte: Imagem Autoral

**Figura 15 - Diagrama lógico obtido pelo Quartus relativo ao experimento 2-d**

 

Fonte: Imagem Autoral

**Figura 16 - Diagrama de tempos obtido pelo Quartus relativo ao experimento 2-d**

 

Fonte: Imagem Autoral

### Objetivo 3


Utilizando o conceito de hierarquia, foi realizado a implementação em Verilog de um circuito lógico com 2 variáveis de entrada que terá saída igual 1 sempre que a quantidade de indivíduos no ambiente seja menor que 2, essa saída será comparada com uma outra entrada e terão saídas iguais a 1 sempre os valores de entrada não forem iguais a 0.

**Figura 17 - Implementação do código em verilog do experimento 3**

```
1  module verifica_individuos
2  (
3      input a, b, c, |
4      output s
5  );
6
7      wire ab;
8
9      porta_nand nad1(a, b, ab);
10
11     wire ec;
12
13     porta_or or1(ab, c, ec);
14
15     assign s = ec;
16
17 endmodule
```


Fonte: Imagem Autoral

**Figura 18 - Diagrama lógico obtido pelo Quartus relativo ao experimento 3**

 

Fonte: Imagem Autoral

**Figura 19 - Diagrama de tempos obtido pelo Quartus relativo ao experimento 3**

 

Fonte: Imagem Autoral